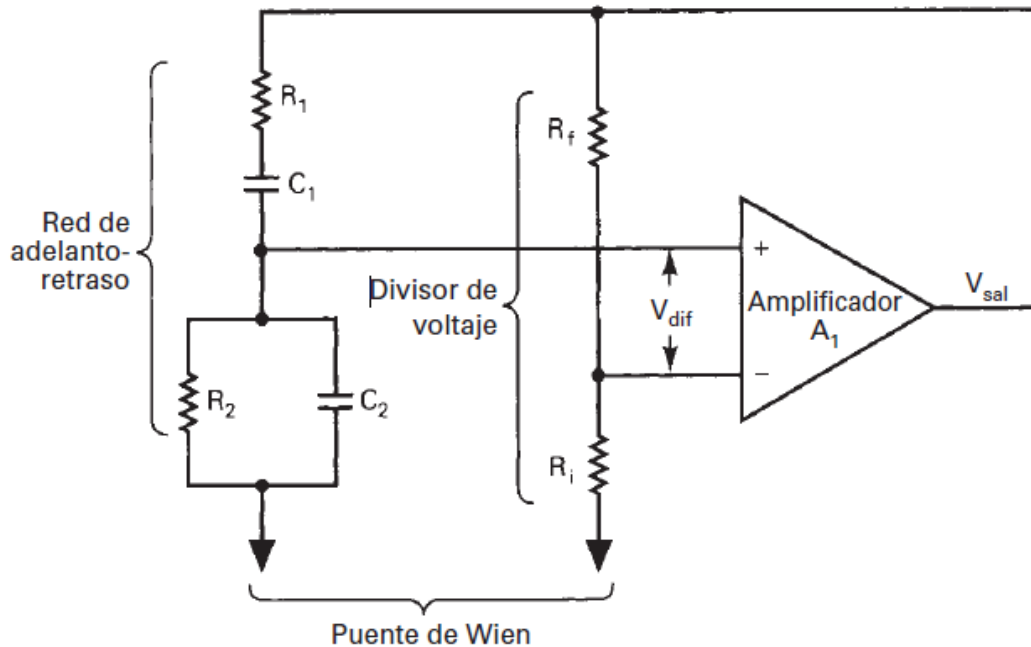


Asignación Práctica No. 2

-Realizar el circuito Oscilador Puente de Wien con el software Multisim, ver figura a continuación, hacer la simulación y entregar está en formato PDF.



Oscilador de puente de Wien

- **Formato:** PDF, 8-1/2" x 11" PDF, realizar en hojas en blanco (No en Papel ministro, ni en hojas rayadas de mascotas), Incluir hoja de presentación institucional (Logo del ITLA, nombre de la carrera, título de la materia, código de la materia, nombre del docente, nombre del estudiante, foto y fecha).

Nota:

“Sean puntuales con la entrega de esta y demás prácticas, se penalizará a aquellos que entreguen fuera del día y la hora establecida”